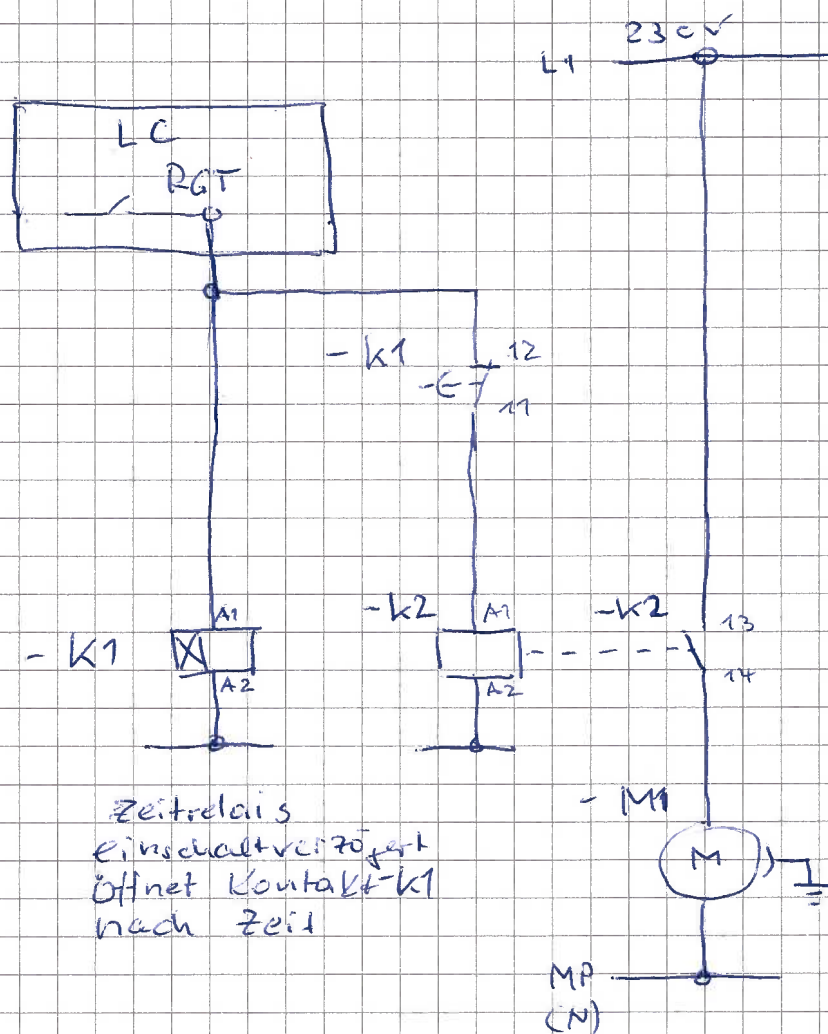




Kontakt RGT schließt in LC, RGT über Sollwert
dann zieht Zeitrelais -k1 an, auch -k2 zieht an, Pumpe Ein
Zeit von -k1 läuft ab,
Nach Zeit ablauf öffnet Kontakt von -k1
Relais -k2 fällt ab, Pumpe -M1 ist Aus
Geht RGT unter Sollwert fällt -k1 ab,
auch -k2 fällt ab, Pumpe -M1 auch aus.
Das Relais -k2 ist für Schutz des Kontaktes
da elektr. Pumpen z.T. einen höheren Einschaltstrom
haben!

16.12.2019

HJA